

PRIMERI PITANJA ZA II CIKLUS LABORATORIJSKIH VEŽBI IZ PREDMETA OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA (TE3OT)

Fazno kontrolisana petlja

Na testu za drugu vežbu u II ciklusu bice zastupljena pitanja iz oblasti:

1. Fazno kontrolisana petlja (PLL) – blok šeme, osobine, nacin rada, model u stacionarnom režimu, osobine komponenata koji cine PLL petlju (VCO, filtri, ...), ...
2. Superheterodini prijemnik (Blok šema, nacin rada, šeme sa jednom i dve medjufrekvencije, simetricna komponenta, ...).


Napomena: Pri pripremi testa koristiti materijal sa predavanja i vežbi kao i zbirku zadataka i praktikum iz predmeta Osnovi telekomunikacija.

Oni koji žele da dobiju ovaj tekst na kopiranje mogu doci u ponedeljak 01.12.2003. oko 15 casova ili u utorak, 02.12., izmedu 16 i 18 casova u sobu 109.

- 1.** KAM signal, cija ucestanost nosioca iznosi $f_s = 1.2\text{MHz}$, dolazi na ulaz u superheterodinski prijemnik sa jednostrukom konverzijom. Ucestanost lokalnog oscilatora je viša od ucestanosti signala a medjufrekvenčijska ucestanost iznosi 455kHz . Ucestanost simetricne komponente na ulazu u prijemnik iznosi,
- a)** 1.655MHz
 - b)** 2.11MHz
 - c)** 0.745MHz
 - d)** 0.290MHz
 - e)** Nema tacnih odgovora.
 - f)** Ne znam tacan odgovor.
- 2.** KAM signal, cija ucestanost nosioca iznosi $f_s = 7.2\text{MHz}$, dolazi na ulaz u superheterodinski prijemnik sa jednostrukom konverzijom. Ucestanost prvog lokalnog oscilatora je niža od ucestanosti signala. Prva medjufrekvenčijska ucestanost je 1.6MHz . Ucestanost drugog lokalnog oscilatora je fiksna i viša je od prve medufrekvenčijske ucestanosti. Druga medjufrekvenčijska ucestanost iznosi 455kHz . Ucestanost drugog oscilatora iznosi,
- a)** 2.055MHz .
 - b)** 4.945MHz
 - c)** 8.145MHz
 - d)** 20.255MHz
 - e)** Nema tacnih odgovora.
 - f)** Ne znam tacan odgovor.
- 3.** Superheterodinski prijemnik sa jednostrukom konverzijom postiže se, u odnosu na superheterodinski prijemnik sa jednostrukom konverzijom,
- a)** Veće pojasanje.
 - b)** Bolja selektivnost
 - c)** Jednostavnija realizacija
 - d)** Manje vrednost potiskivanja simetrične komponente.
 - e)** Nema tacnih odgovora.
 - f)** Ne znam tacan odgovor.
- 4.** AM-2BO signal, cija ucestanost nosioca iznosi 1.2MHz , dolazi na ulaz u superheterodinski prijemnik sa jednostrukom konverzijom. Ucestanost prvog lokalnog oscilatora je viša od ucestanosti signala. Medjufrekvenčijska ucestanost je 0.5MHz . Slabljjenje filtra na ulazu u prijemnik povećava se $50\text{dB}/1\text{MHz}$ u nepropusnom opsegu filtra. Unutar propusnog opsega slabljjenje filtra je zanemarljivo. Simetricna komponenta na ulazu u prijemnik bice oslabljena približno za,
- a)** 2.055MHz
 - b)** 25dB
 - c)** 25dBm
 - d)** 15dB .
 - e)** Nema tacnih odgovora.
 - f)** Ne znam tacan odgovor.

5. Osnovna karakteristika homodinskog prijemnika je,
- Direktno pojačanje signala na njegovoj prirodnoj ucestanosti
 - Visokoslabljenje simetrične komponente
 - Jednostavna realizacija
 - Mogućnost jednostavne realizacije na visokim ucestanostima.
 - Nema tacnih odgovora.
 - Ne znam tacan odgovor.
6. PLL kolo može se koristiti za
- Sinhronu demodulaciju AM-2BO signala,
 - Realizaciju detektor-a-anvelope.
 - Realizaciju sklopa za automatsku regulaciju pojačanja.
 - Nekoherentnu demodulaciju amplitudskim modulisanih signala.
 - Nema tacnih odgovora.
 - Ne znam tacan odgovor.

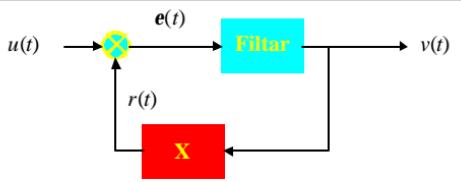7. Na slici je prikazana blok šema PLL kola. Blok označen sa X ima funkciju:



- Da propusti samo one komponente u spektru signala $v(t)$ koje postoje u spektru signala $u(t)$.
 - Da fazu signala $v(t)$ učini što bližom fazi signala $u(t)$.
 - Da generiše signal $r(t)$ na osnovu jednakosti $r(t) = 2pk_X \sin(\pi(t))$.
 - Da generiše signal $r(t)$ na osnovu jednakosti $r(t) = 2pk_X \int_{-\infty}^t n(t) dt$.
 - Nema tacnih odgovora.
 - Ne znam tacan odgovor.
8. Ako se na ulaz PLL kola doveđe signal ucestanost f_0 , i ako je $\Omega = 2\pi\Delta f$ razlika ucestanosti ulaznog signala f_0 i signala iz VCO, i ako je dobitak petlje K , tada se petlja može sinhronizovati za signale za koje je:
- K veće od Δf .
 - K manje od Δf .
 - $K=0.5\Delta f$.
 - $K=200$.
 - Nema tacnih odgovora.
 - Ne znam tacan odgovor.